

# Układy cyfrowe

W układach cyfrowych sygnały napięciowe (lub prądowe) przyjmują tylko określoną liczbę poziomów, którym przyporządkowywane są wartości liczbowe.

Najczęściej układy cyfrowe służą do przetwarzania sygnałów o dwóch poziomach napięć:

- wysokiego (**H** – high)
- niskiego (**L** – low).


Pracę takich układów cyfrowych (układów logicznych) opisuje się za pomocą dwuwartościowej algebry Boole'a

Poziomom napięć **H** i **L** przyporządkowuje się wartości logiczne **1** (prawda) oraz **0** (fałsz).

Przyporządkowanie **H - 1** oraz **L - 0** nazywa się **logiką dodatnią**.

Przyporządkowanie **H - 0** oraz **L - 1** nazywa się **logiką ujemną**

# Układy cyfrowe

 

Logika dodatnia:

**1** – 2.0 V – 5.0 V

**0** - 0.0 V – 0.8 V

Logika ujemna:

**1** – -50 mV – 0.0 mV

**0** - -1.0 V – -0.4 V

Ze względu na obecność zakłóceń, wahania napięcia zasilającego sygnały w układach cyfrowych nie mają ściśle określonych wartości.

Z tego powodu liczby przyporządkowuje się nie wartościom napięć, ale przedziałom napięć oddzielonych przerwami.

Jeżeli napięcie przyjmie wartość z zakresu przerwy to stan układu jest nieokreślony.

# Układy logiczne

Algebra Boole'a:

Zmienne przyjmują dwie wartości:

1- prawda (true), 0 –fałsz (false)

Podstawowe operacje:

$A * B \equiv A \text{ AND } B$

$A + B \equiv A \text{ OR } B$








$\bar{A} \equiv \text{NOT } A$

## Podstawowe tożsamości algebry Boole'a

$A * B = B * A$	$A+B = B+A$	prawo przemienności
$A*(B+C) = A*B + A*C$	$A+(B*C) = (A+B)*(A+C)$	prawo rozdzielności
$1 * A = A$	$0 + A = A$	prawo tożsamości
$A * \bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$	prawo odwrotności
$0 * A = 0$	$1 + A = 1$	
$A * A = A$	$A + A = A$	
$\overline{A * B} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A} * \bar{B}$	tw. de Morgana

# Bramki logiczne
       
## Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych



A	NOT
0	1
1	0

A	B	AND	NAND
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

A	B	OR	NOR
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0


A	B	XOR	NXOR
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

# Bramki logiczne

Oprócz bramek dwuwejściowych stosowane są również bramki wielowejściowe.

Przykład:

## Wielowejściowa bramka AND



 


Wartość logiczna **1** pojawia się na wyjściu jedynie wówczas, gdy stan logiczny wszystkich wejść wynosi **1**. W innych przypadkach  $f = 0$ .

Bramka taka bywa nazywana układem koincydencyjnym.




# Przykłady realizacji funkcji logicznych

## NAND

   


# Przykłady realizacji funkcji logicznych

NOR

   



 
# Praktyczna realizacja układów logicznych



(a)

OR

 

(b)



AND

## Układ AND


Podanie na jedno z wejść napięcia 0 V polaryzuje diodę w kierunku przewodzenia.

Na wyjściu mamy niewielkie napięcie równe spadkowi napięcia na diodzie spolaryzowanej w kierunku przewodzenia
 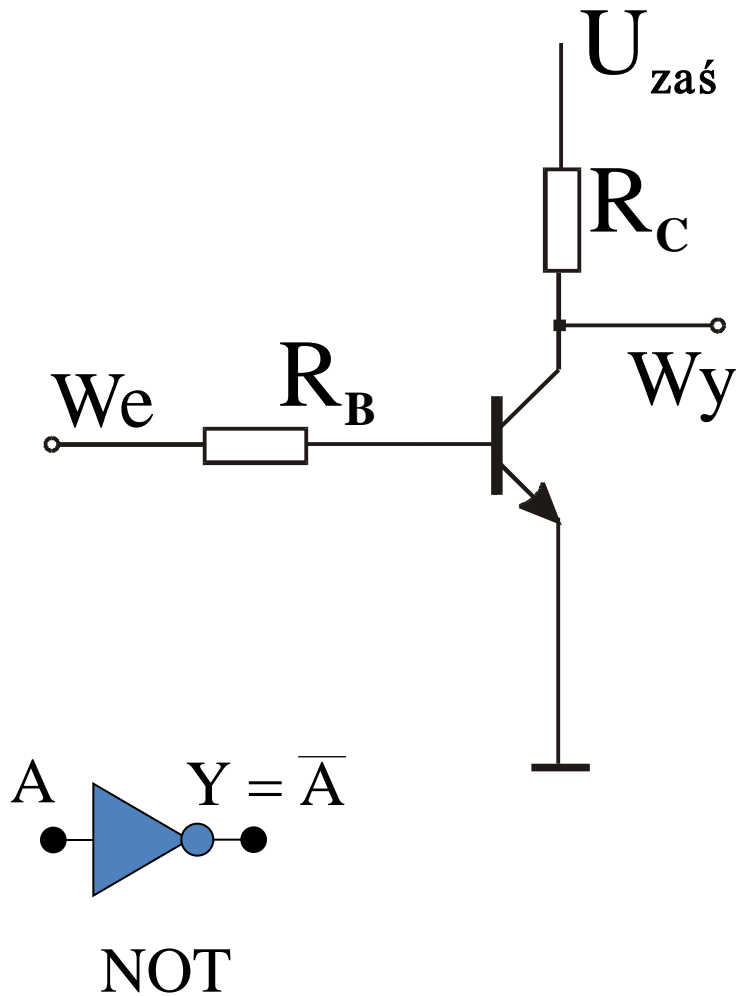
# Praktyczna realizacja układów logicznych


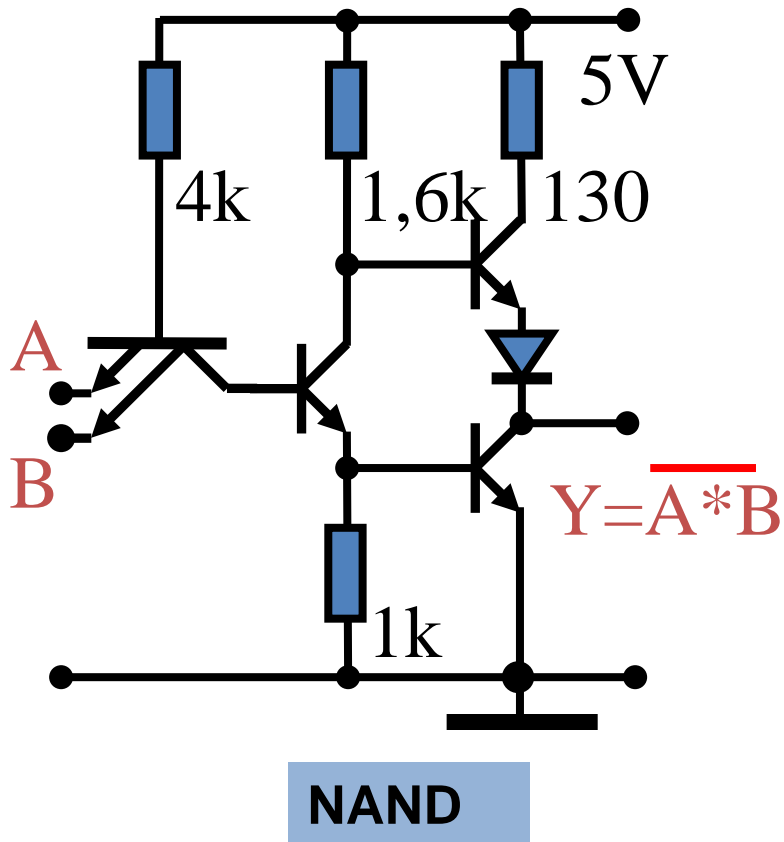
# Praktyczna realizacja układów logicznych



Układ TTL 7400

Zakres napięć na wejściach:

L – (0 - 0.8) V



H - (2 - 5.5) V

Zakres napięć na wyjściu

L – (0 - 0.4) V


H - (2.4 - 5.5) V

## Układy małej skali integracji (SSI)

  


Aby zrealizować funkcję logiczną należy użyć pewnej liczby tych układów
 
# Charakterystyka przejściowa bramki NAND TTL



Charakterystyka przejściowa podstawowej bramki NAND TTL serii standardowej, zależność charakterystyki przejściowej od temperatury

# Czas propagacji

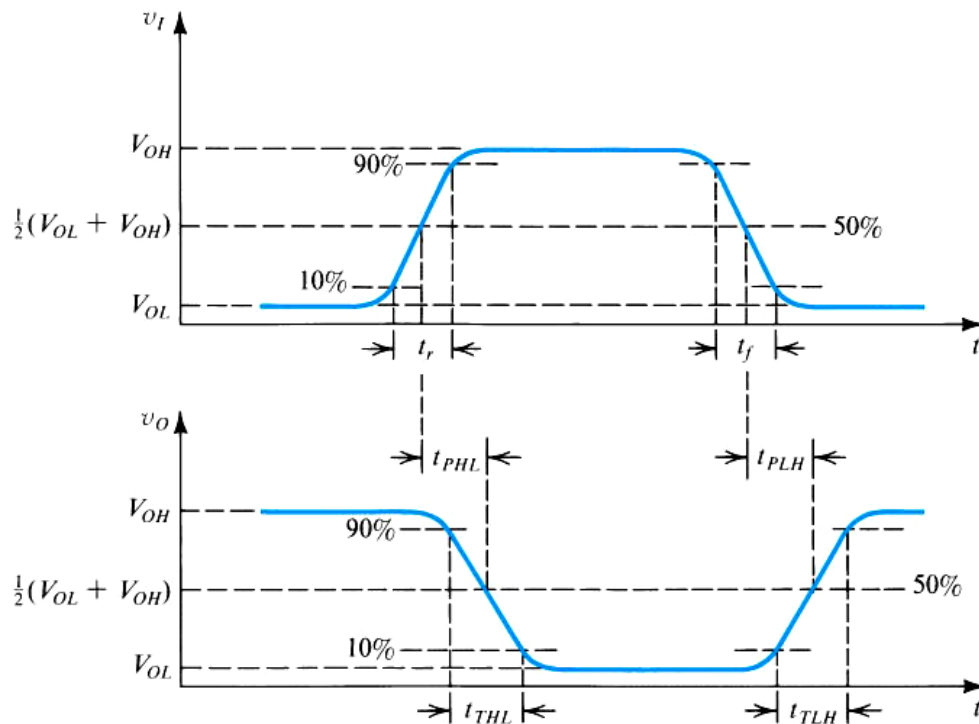

$$t_P \equiv \frac{t_{PLH} + t_{PHL}}{2}$$


dla 7400:

$$t_{PHL} = 15 \text{ nsek}$$

$$t_{PLH} = 22 \text{ nsek}$$

W układach z diodami Shottky'ego ( dioda ze złączem metal-półprzewodnik) uzyskuje się czasy przełączenia rzędu 3 nsek

# Generator zbudowany na NAND'ach

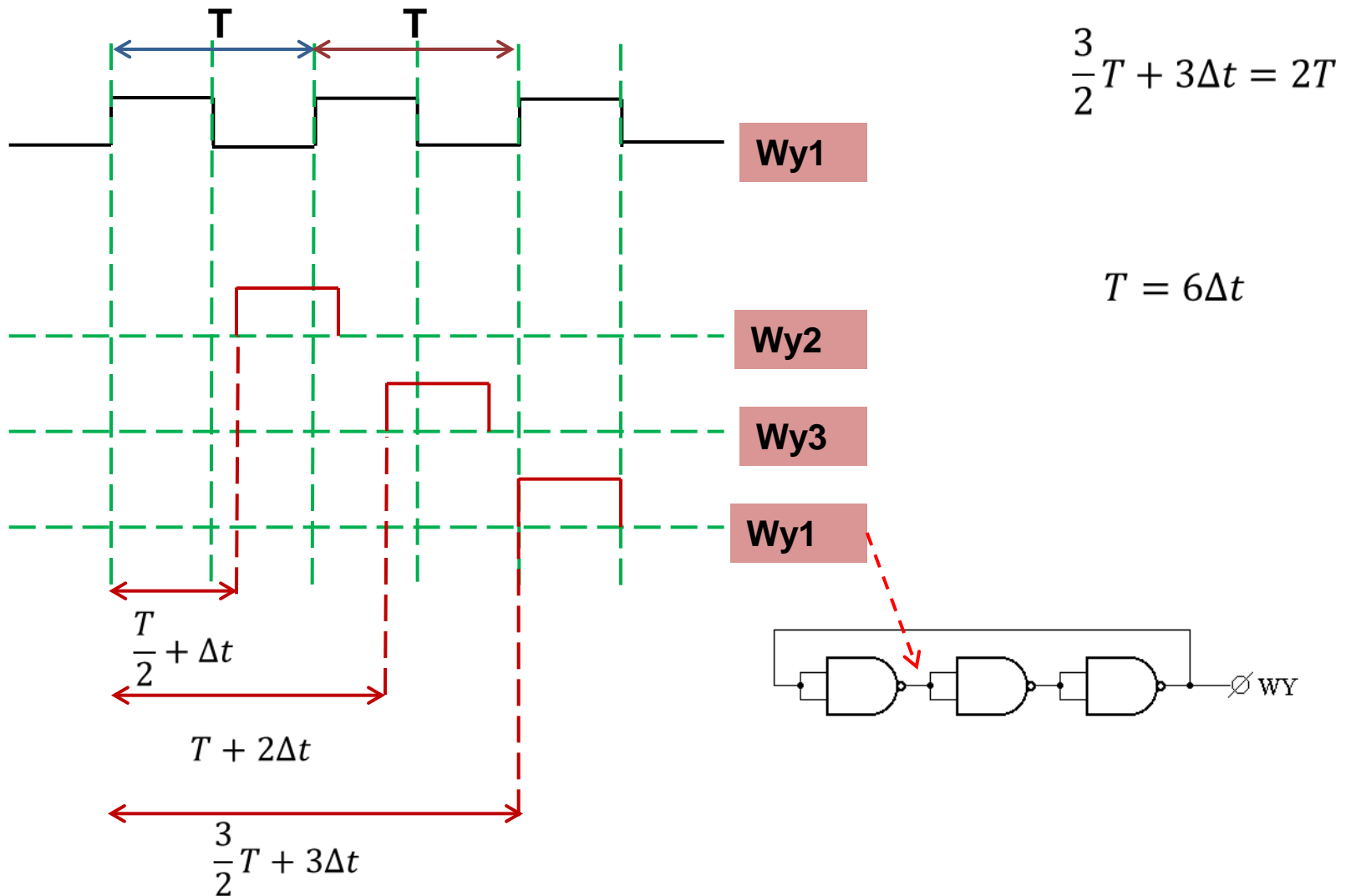

# Tranzystor MOS jako łącznik

	symbol	OFF	ON
<b>N-MOS</b> przewodzi LV			
<b>P-MOS</b> przewodzi HV			



# Klasy układów cyfrowych

**TTL (Transistor - Transistor - Logic) - układy TTL,**

**ECL (Emitter - Coupled Logic) - układy o sprzężeniu emiterowym,**

**MOS (Metal - Oxide - Semiconductor) - układy MOS,**

**CMOS (Complementary MOS) - układy komplementarne MOS,**

**BiCMOS (Bipolar CMOS) - układy „mieszane”, bipolarne CMOS,**


**I<sup>2</sup>L (Integrated Injection Logic) - układy iniekcyjne,**

**CTD (Charge Transfer Device) - układy o sprzężeniu ładunkowym,**

**GaAs MESFET - układy GaAs.**
 
# Bloki funkcjonalne

- elementarny blok mający jedno lub więcej wejść i jedno lub więcej wyjść. Jest on zwykle projektowany jako standardowa jednostka funkcjonalna. Zadaniem układu logicznego jest przyjmowanie standardowych sygnałów logicznych na swoich wejściach i produkowanie na wyjściach innych, również standardowych sygnałów logicznych



← Ogólne oznaczenie układu logicznego

Struktura wewnętrzna układu logicznego może zawierać różne rodzaje układów przełączających. Zmienne logiczne (mające wartości 0 lub 1) są oznaczone przez  $A, B, C, \dots, X, Y, Z$ .

# Bloki funkcjonalne

## Układy kombinacyjne

Stan wyjść jest jednoznacznie określony przez stan wejść układu:


## Układy sekwencyjne

Stan wyjść zależy od stanu wejść oraz od poprzednich stanów układu:

$$Y(t_n) = f(X(t_0), X(t_1), \dots, X(t_{n-1}))$$
 
# Układy kombinacyjne

- Stan wyjść zależy tylko od stanu wejść
- Układ taki można definiować za pomocą:
  - Tablicy prawdy
  - Symbolu graficznego
  - Równania Boole'a



# Układy kombinacyjne

Tablica prawdy:

Sygnały wejściowe			Sygnał wyjściowy
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



## Układy kombinacyjne


### Równanie Boole'a:

Można je wyrazić jako sumę kombinacji wartości zmiennych A, B, C, dla których mamy F=1

$$F = \bar{A} * B * \bar{C} + \bar{A} * B * C + A * B * \bar{C}$$
 
# Układy kombinacyjne

Realizacja układu za pomocą bramek AND, OR i NOT:



# Metody upraszczanie układów kombinacyjnych

Mapa Karnaugh:

Kod Graya

(a)

		AB			
		00	01	11	10
A	0		1		1
	1				

$$F = \bar{A} * B + A * \bar{B}$$

(b)

		BC			
		00	01	11	10
A	0			1	1
	1				1

$$F = \bar{A} * B * C + \bar{A} * B * \bar{C} + A * B * \bar{C}$$

(c)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00			1	
	10				
	11	1			
	10		1		

$$F = \bar{A} * \bar{B} * C * D + A * B * \bar{C} * \bar{D} + A * \bar{B} * \bar{C} * D$$



# Metody upraszczanie układów kombinacyjnych

Mapa Karnaugh:

	CD			
	00	01	11	10
00				
01		1	1	
11				
10				
	$\bar{A}BD$			

$$F = \bar{A} * B * \bar{C} * D + \bar{A} * B * C * D = \bar{A} * B * D$$

Jeśli sąsiadujące kwadraty zawierają 1, to odpowiednie iloczyny różnią się tylko jedną zmienną. W takim przypadku te iloczyny mogą być połączone przez wyeliminowanie tej zmiennej

# Metody upraszczanie układów kombinacyjnych

Mapa Karnaugh:

(a)


		BC			
		00	01	11	10
A	0			1	1
	1				1

$$F = \bar{A} * B + B * \bar{C}$$

Gdy zakreślamy grupy, dozwolone jest użycie tej samej jedynki więcej niż jeden raz.

# Metody upraszczanie układów kombinacyjnych

Mapa Karnaugh:

 

$$F = A * \bar{C} * D + A * C * D$$

Możemy wyeliminować dowolną grupę jedynek, która w całości nakłada się z innymi grupami




# Układy kombinacyjne

Przykładowe układy:

- Multiplexer, demultiplexer
- Koder, dekoder
- Sumator
- Komparator


# Multiplekser

 


S2	S1	F
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3

Tablica prawdy


# Multiplekser

 

S2	S1	F
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3

 


# Dekodery

 

$p_{n-1} \dots p_0$  – wejścia dekodera


$q_{k-1} \dots q_0$  – wyjścia dekodera

$$k=2^n$$

 

Dekodery znajdują zastosowanie np. do dekodowania adresu

# Dekodery

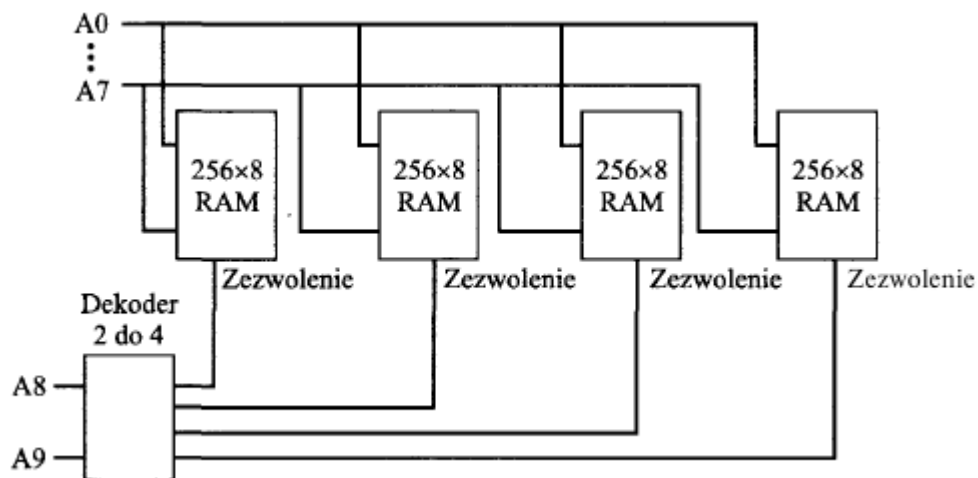


Chcemy zbudować 1 kilobajta z czterech układów RAM o pojemności 256 bajtów. Przestrzeń adresową możemy podzielić następująco:

adres	układ
0000 – 00FF	0
0100 – 01FF	1
0200 – 02FF	2
0300 – 03FF	3




# Demultiplekser

 


Po dodaniu jednej linii wejściowej dekoder może służyć jako demultiplekser

# Programowalne tablice logiczne (PLA)

 


Koncepcja PLA polega na tym, że dowolna funkcja Boole'a może być wyrażona na podstawie sumy iloczynów. Programowanie polega na przepalaniu zbędnych połączeń.

# Programowalne tablice logiczne (PLA)

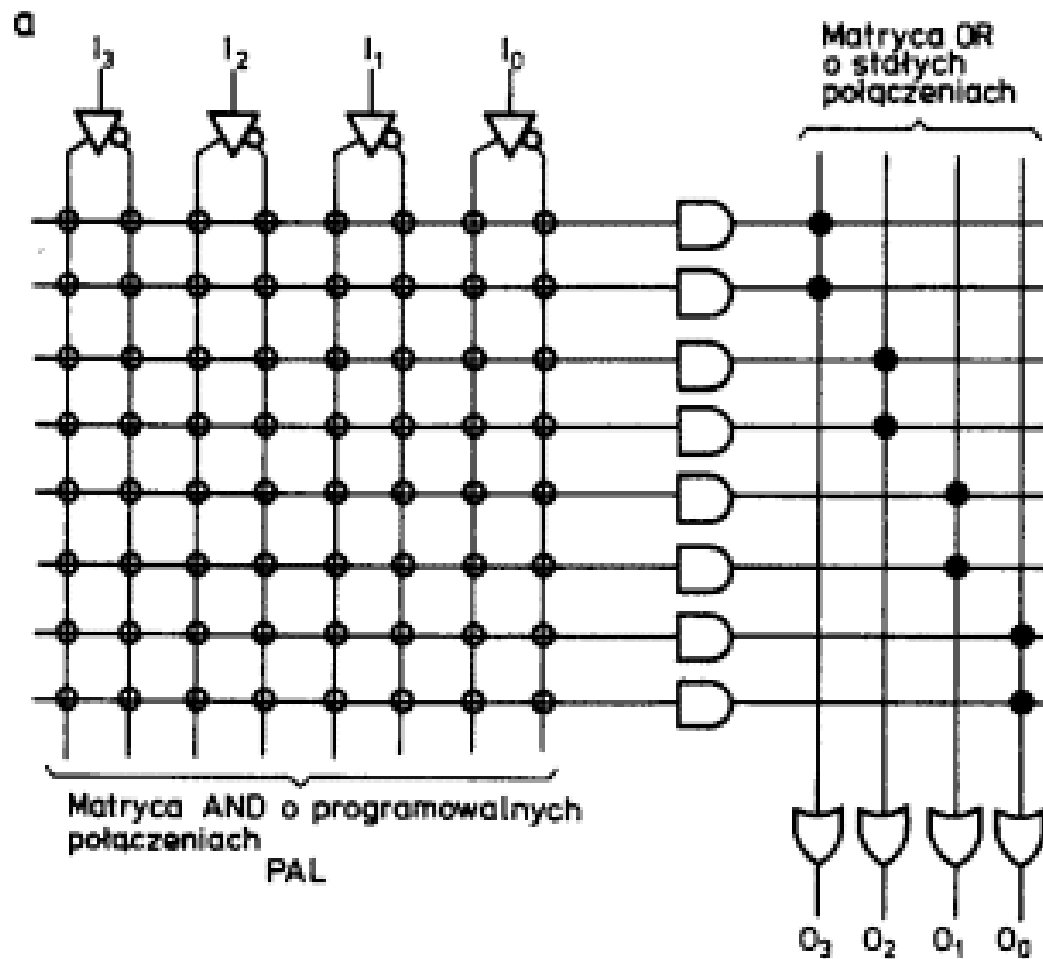

# Pamięć stała (ROM –read only memory)

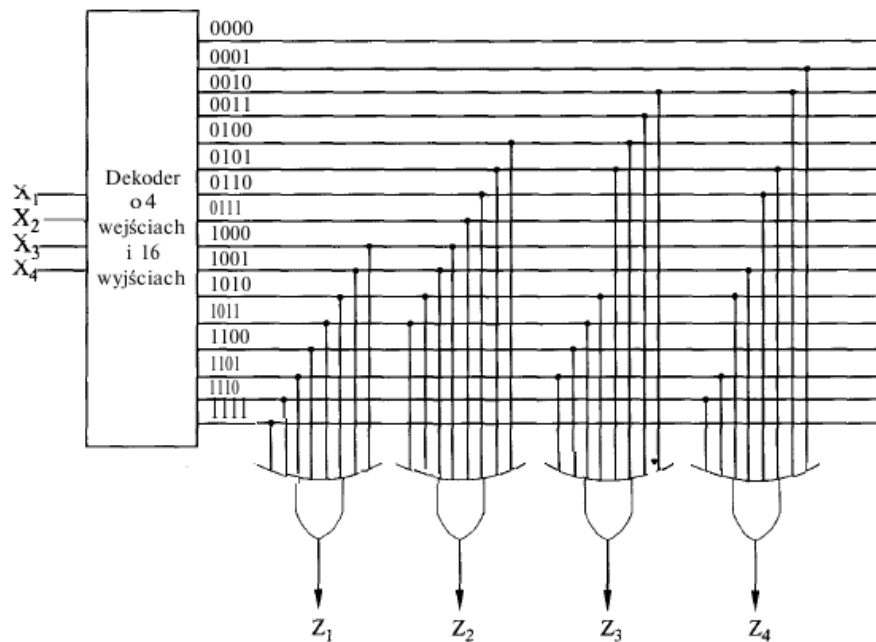


Wejścia/ adresy				Wyjścia /zawartość			
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0

Informacja zawarta w pamięci ROM jest trwała. Jest ona zapisana w procesie tworzenia układu.
 
# Kody, konwertery kodów


Każda informacja może być przedstawiona jako określona kombinacja bitów. Kombinacja bitów przypisana danej informacji jest nazywana **kodem**. Kodowanie umożliwia na przykład przedstawienie symboli cyfrowych, liter lub znaków w postaci binarnych słów logicznych.

Komunikacja z człowiekiem wymaga stosowania kodu wyświetlającego. W najprostszym przypadku jest to kod siedmiosegmentowego wyświetlacza cyfr. Cyfry kodujemy tak, aby w siedmiobitowym słowie binarnym każdy bit odpowiadał jednemu z segmentów.



CYFRA	a	b	c	d	e	f	g
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1	0	1
3	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	1	0	0	1	1
5	1	0	1	1	0	1	1
6	1	0	1	1	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	0	1	1
 
# Układy logiczne realizujące kod siedmiosegmentowego wyświetlacza



Dla segmentu c mamy:

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	1	1	0
	1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{B} * \bar{C} + \bar{B} * C + B * C + A * B = \bar{B} (\bar{C} + C) + BC + AB \\
 &= \bar{B} + B(A + C) \\
 &= (\bar{B} + B)\bar{B} + A + C \\
 &= \bar{B} + A + C = \overline{\bar{A}\bar{B}} + C = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}
 \end{aligned}$$

# Kody, konwertery kodów

## Kod Graya (kod refleksyjny)

---

Wśród kodów stosowanych w pomiarach można wyróżnić kod Graya. Główną zaletą tego kodu jest to, że przy przejściu do następnej kombinacji zmienia się tylko jeden bit.

Kodem Graya długości  $n$  ( $n$  – bitowym) jest ciąg wszystkich  $2^n$  różnych ciągów  $n$  cyfr  $\{0, 1\}$ , ustawionych tak, że dwa kolejne ciągi różnią się tylko na jednej pozycji. Ostatni i pierwszy wyraz tego kodu także spełnia tę zasadę (kod cykliczny).

2 – bitowy

00
01
11
10

3 – bitowy

000
001
011
010
110
111
101
100

# Kody, konwertery kodów

## Kod „1 z N” (kod pierścieniowy)

W kodzie tym tylko jeden z bitów przyjmuje wartość 1 (pozostałe bity 0). Umożliwia on na przykład wprowadzanie z klawiatury cyfr (naciskamy tylko jeden klawisz).

„1 z 4”

0001
0010
0100
1000

„1 z 8”

00000001
00000010
00000100
00001000
00010000
00100000
01000000
10000000

1 – sygnał aktywny



# Kody, konwertery kodów

## Konwersja pomiędzy kodami :

liczbowym binarnym  
(kod naturalny binarny)

liczbowym dziesiętnym

binarnym Graya

binarnym „1 z N”.

(16 elementów)

naturalny binarny	dziesiętny	Graya	Kod „1 z 16”
0000	0	0000	0000000000000001
0001	1	0001	0000000000000010
0010	2	0011	0000000000000100
0011	3	0010	0000000000001000
0100	4	0110	0000000000100000
0101	5	0111	0000000001000000
0110	6	0101	0000000010000000
0111	7	0100	0000000100000000
1000	8	1100	0000000100000000
1001	9	1101	0000001000000000
1010	10	1111	0000010000000000
1011	11	1110	0000100000000000
1100	12	1010	0001000000000000
1101	13	1011	0010000000000000
1110	14	1001	0100000000000000
1111	15	1000	1000000000000000